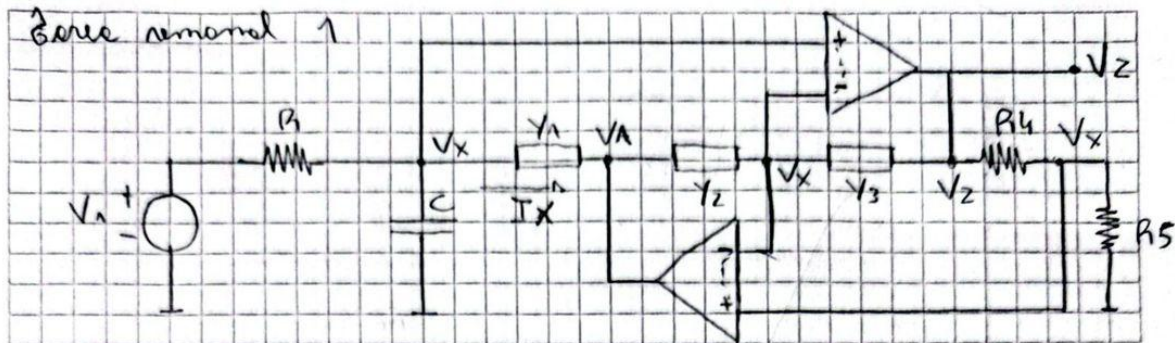


Tarea Semanal 1

Profesor: Mariano Llamado Soria
Jefe de TPs: César Fuoco
Alumno: Ignacio Gomez Pugliese

Resolución:



1)

$$\textcircled{1} V_x \cdot (Y_2 + Y_3) - V_A \cdot Y_2 - V_2 \cdot Y_3 = 0$$

$$\textcircled{2} V_x \cdot (G_4 + G_5) - V_2 \cdot G_4 = 0$$

$$\textcircled{3} (V_x - V_A) \cdot Y_1 = I_x$$

$$\text{de } \textcircled{2} V_x \cdot (G_4 + G_5) = V_2 \cdot G_4 \Rightarrow V_2 = V_x \cdot \frac{G_4 + G_5}{G_4}$$

$$\text{en } \textcircled{1} V_x \cdot (Y_2 + Y_3) - V_x \cdot \frac{G_4 + G_5}{G_4} \cdot Y_3 = V_A \cdot Y_2$$

$$\Rightarrow V_x \cdot \frac{Y_2 + Y_3}{Y_2} - V_x \cdot \frac{G_4 + G_5}{G_4} \cdot \frac{Y_3}{Y_2} = V_A$$

$$\text{en } \textcircled{3} \left(V_x - V_x \cdot \frac{Y_2 + Y_3}{Y_2} + V_x \cdot \frac{G_4 + G_5}{G_4} \cdot \frac{Y_3}{Y_2} \right) \cdot Y_1 = I_x$$

$$\Rightarrow Z_x = \frac{V_x}{I_x} = \frac{1}{Y_1 \cdot \frac{Y_2 + Y_3}{Y_2} - \frac{Y_1 \cdot Y_3}{G_4 \cdot Y_2} \cdot (G_4 + G_5)}$$

$$Z_x = \frac{V_x}{I_x} = \frac{1}{\frac{Y_1 \cdot Y_2 \cdot G_4 - G_4 \cdot Y_1 \cdot (Y_2 + Y_3) + Y_3 \cdot Y_1 \cdot (G_4 + G_5)}{Y_2 \cdot G_4}}$$

$$Z_x = \frac{V_x}{I_x} = \frac{Y_2 G_4}{Y_1 Y_3 G_5}$$

$$Z_1 = \frac{1}{Y_1} = R_1 = R_5 = 1 \quad ; \quad R_4 = 1$$

$$Z_3 = \frac{1}{Y_3} = R_3 = R_5 = 1 \quad ; \quad Z_2 = \frac{1}{Y_2} = \frac{1}{SC_2} \quad , \quad C_2 = 1$$

$$Z_x = SC_2 \cdot \frac{R_1 R_3 R_5}{R_2} = 5 \text{ Leq} \quad ; \quad \text{Leq} = 1$$

2)

$$\textcircled{1} \quad V_x \cdot \left(SC_2 + \frac{1}{R_3} \right) - V_A \cdot SC_2 - V_2 \cdot \frac{1}{R_3} = 0$$

$$\textcircled{2} \quad V_x \cdot \left(\frac{1}{R_4} + \frac{1}{R_5} \right) - V_2 \cdot \frac{1}{R_4} = 0$$

$$\textcircled{3} \quad V_x \cdot \left(\frac{1}{R} + SC + \frac{1}{R_1} \right) - V_1 \cdot \frac{1}{R} - V_A \cdot \frac{1}{R_1} = 0$$

de $\textcircled{2} \Rightarrow$

$$V_x = \frac{V_2 \cdot \frac{1}{R_4}}{\frac{1}{R_4} + \frac{1}{R_5}} \Rightarrow V_x = V_2 \cdot \frac{R_5}{R_4 + R_5}$$

en $\textcircled{3}$

$$V_2 \cdot \frac{R_5}{R_4 + R_5} \cdot \frac{R_1 + SC R R_1 + R}{R \cdot R_1} - \frac{V_1 \cdot R_1}{R} = \frac{V_A}{R_1}$$

$$\Rightarrow V_A = V_2 \cdot \frac{R_5 \cdot (R_1 + SC R R_1 + R)}{R \cdot (R_4 + R_5)} - V_1 \cdot \frac{R_1}{R}$$

em ①

$$V_2 \cdot \frac{R_5}{R_4 + R_5} \cdot \left(\frac{SC_2 R_3 + 1}{R_3} \right) - V_2 \cdot \frac{R_5 \cdot (R_1 + SC_2 R_1 R_1 + R_1)}{R_1 \cdot (R_4 + R_5)} \cdot SC_2 +$$

$$+ V_1 \frac{SC_2 R_1}{R} - \frac{V_2}{R_3} = 0$$

$$V_1 \cdot \frac{SC_2 R_1}{R} = V_2 \cdot \left[\frac{1}{R_3} + \frac{SC_2 R_5 \cdot (R_1 + SC_2 R_1 R_1 + R_1)}{R_1 \cdot (R_4 + R_5)} - \frac{R_5 \cdot (SC_2 R_3 + 1)}{R_3 \cdot (R_4 + R_5)} \right]$$

$$V_1 \cdot \frac{SC_2 R_1}{R} = V_2 \cdot \left[\frac{R \cdot (R_4 + R_5) + SC_2 R_5 R_1 (R_1 + SC_2 R_1 R_1 + R_1) - R R_5 (SC_2 R_3 + 1)}{R_3 R_1 \cdot (R_4 + R_5)} \right]$$

$$\frac{V_2}{V_1} = \frac{SC_2 R_1 \cdot R_3 \cdot R \cdot (R_4 + R_5)}{R^2 \cdot R_4 + R^2 \cdot R_5 + SC_2 R_5 R_1 R_1 + S^2 C_2 R_5 C R^2 R_1 R_3 + SC_2 R_5 R_1 R_3^2}$$

$$- R^2 R_5 SC_2 R_3 - R^2 R_5$$

$$\frac{V_2}{V_1} = \frac{SC_2 R_1 R_3 \cdot R \cdot (R_4 + R_5)}{S^2 C_2 (R^2 R_1 R_3 R_5 + SC_2 R_1 R_1 R_3 R_5 + R^2 \cdot R_4}$$

$$\frac{V_2}{V_1} = \frac{S \cdot \frac{(R_4 + R_5)}{C R_1 R_5}}{S^2 + S \frac{1}{C R} + \frac{R_4}{C_2 C R_1 R_3 R_5}}$$

$$\frac{V_2}{V_1} = \frac{S \cdot \frac{1}{C R} \cdot \left(\frac{R_4}{R_5} + 1 \right)}{S^2 + S \frac{1}{C R} + \frac{R_4}{C_2 C R_1 R_3 R_5}}$$

$$\omega_0 = 2\pi \cdot f_0 = 20\pi \text{ k} \frac{\text{rad}}{\text{s}}$$

$$Q = 20$$

$$K = 10$$

$$C_2 = C = 1$$

$$R_5 = 1 = R_3$$

$$R_4, R_1, R$$

$$\omega_0^2 = \frac{R_4}{R_1}$$

$$R_4 = \omega_0^2 R_1$$

$$K = R_4 + 1 = 10 \Rightarrow R_4 = 9$$

$$\frac{\omega_0}{Q} = \frac{1}{Q} = \frac{1}{R} \Rightarrow R = 20$$

$$C' \begin{cases} 1 \text{ nF} \\ 100 \text{ nF} \end{cases}$$

$$C' = 10 \text{ nF} = \frac{1}{\omega_w \cdot \omega_z} \Rightarrow \omega_z = \frac{1}{\omega_w \cdot 10 \text{ nF}}$$

$$\omega_z = 1591 \text{ rad/s}$$

$$\omega_w = 2\pi f_0 = \omega_0 = 20\pi \text{ k} \frac{\text{rad}}{\text{s}}$$



Escaneado con CamScanner

